
امتحان دور ینایر ۲۰۱۶ مادة تیار متردد وفیزیاء حدیثة

جامعة بنها كلية العلوم الفرقة الرابعة تربية تعليم أساسي (رياضة) د./صلاح عيد ابراهيم حمزة تاريخ الامتحان 23 /٢٠١٤/12

إجابة السؤال الأول

- ا. وضح بالرسم مع كتابة القانون المستخدم لحساب القيمة المكافئة لتوصيل كلا من
 (١) ثلاثة مقاومات علي التوالي (٢) ثلاثة ملفات علي التوازي (٣) مكثففين علي التوازي.
 - (١) القانون المستخدم في حالة ثلاثة مقاومات موصلة على التوالي هو
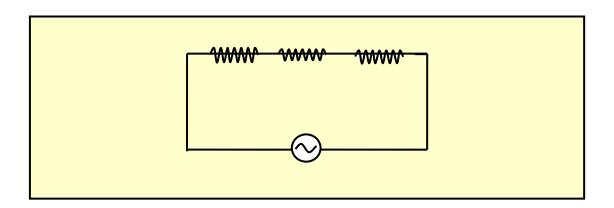
$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2 + \mathbf{R}_3$$



(۲) القانون المستخدم في حالة ثلاثة ملفات موصلة على التوازي هو $\frac{1}{L_t} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3}$


١

القانون المستخدم في حالة ثلاثة مكثفات موصلة علي التوالي هو

$$C = C_1 + C_2$$

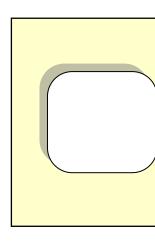٢. أكتب فكرة مبسطه عن مولد التيار المتردد مع الرسم

عند دوران ملف في مجال مغناطيسي كثافة فيضة B يتولد في الملف قوة دافعة كهربية تأثيرية عكسية. هذه القوة الدافعة تتناسب مع مساحة الملف A وسرعة الدوران (0) وكثافة الفيض المغناطيسي B.




وتعطي قيمة القوة الدافعة الكهربية من العلاقة


 $V = BA\omega Sin\theta$

 $V = V_{max} Sin\theta$

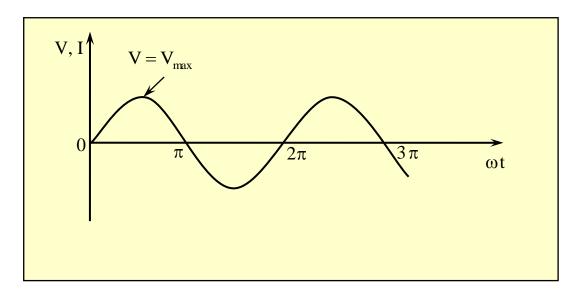وتتبع القوة الدافعة الكهربية دالة جيبية Sin كما بالشكل




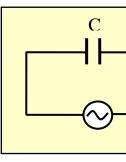٣. (أ) استنتج العلاقة بين الجهد والتيار للدوائر الموضحة بالشكل مع رسم منحنيات فرق
 الطور لكل حالة



في حالة المقاومة

$$V = V_o e^{j\omega t}$$

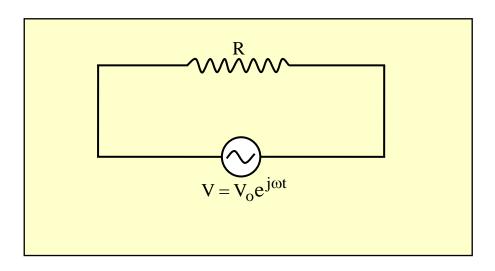


$$\text{RI} = V_o e^{j\omega t}$$

$$I = \frac{V_o e^{j\omega t}}{R}$$


$$I = I_o e^{j\omega t}$$

$$I_o = V_o / R$$

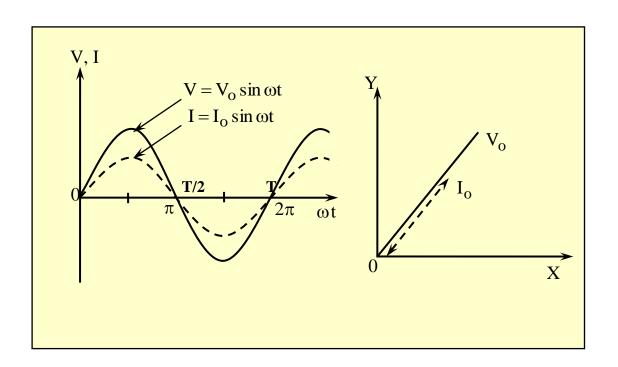

في حالة الملف

$$V = V_o e^{j\omega t}$$

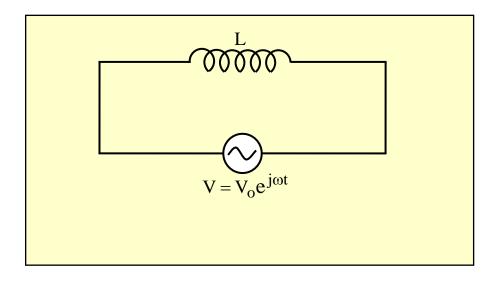


$$V_{ind} = -L \frac{dI}{dt}$$

$$V = -V_{ind} = L \frac{dL}{dt}$$

٥

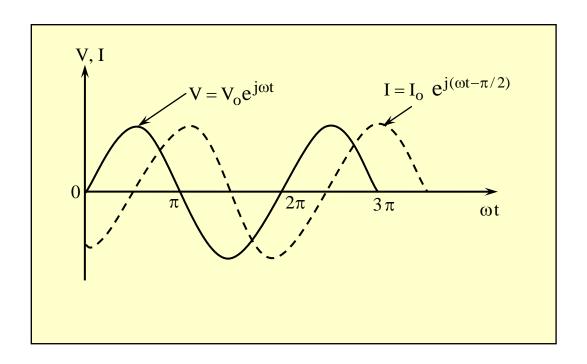
$$\begin{split} V_o e^{j\omega t} &= L \frac{dI}{dt} \\ \frac{dI}{dt} &= \frac{V_o}{L} e^{j\omega t} \\ \int dI &= \frac{V_o}{L} \int e^{j\omega t} \ dt \\ I &= \frac{V_o}{L} \frac{1}{j\omega} e^{j\omega t} \\ I &= \frac{V_o}{\omega L} \ e^{j(\omega t - \pi/2)} \\ X_L &= \omega L \\ I &= \frac{V_o}{X_L} \ e^{j(\omega t - \pi/2)} \\ I &= I_o \ e^{j(\omega t - \pi/2)} \end{split}$$



في حالة المكثف

$$V = V_o e^{j\omega t}$$

٦

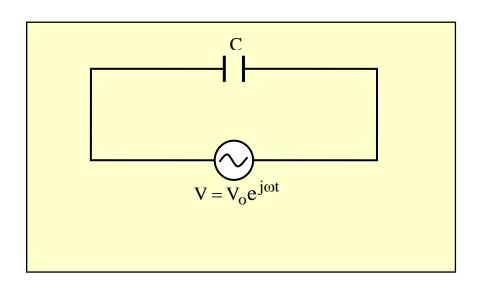

$$q = CV = CV_o e^{j\omega t}$$

$$I = \frac{dq}{dt} = C V_o \cdot j\omega e^{j\omega t}$$

$$I = \frac{V_o}{1/j\omega C} e^{j\omega t}$$

$$I = \frac{V_o}{1/\omega C} e^{j(\omega t + \pi/2)}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$I = \frac{V_o}{X_C} e^{j(\omega t + \pi/2)}$$

$$I = I_o e^{j(\omega t + \pi/2)}$$

